

# 数字电路学习笔记（八）：计算电路

JoshCena

好吧，标题不对仗了..... 本文是笔记（七）：经典组合逻辑器件（上）的后续，主要讲两类与计算相关的逻辑电路：加法器与比较器。

## 一、加法器

### 1. 半加器


最最基础的加法器，能做一位比特的加法，也就是  $A + B = \overline{CO}$  这样的形式，（此处的加号是货真价实的“加法”，而不是或逻辑），其中  $C$  是进位 (carry)。二进制下，加法符合：

$$\begin{aligned} 0 + 0 &= 00, & 0 + 1 &= 01 \\ 1 + 0 &= 01, & 1 + 1 &= 10 \end{aligned}$$

因此列出真值表：

$A$	$B$	$C$	$O$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 其实在笔记（三）：基本逻辑中，已经提到过，异或逻辑是二进制下的加法运算——此处我们也可以发现， $O = A \oplus B$ 。另外还得出  $C = AB$ 。



这幅图中展示了四种输入情况时不同的输出。

## 2. 多位加法器

一位加法器并不能使我们满足。如果我们要做的加法不止一位，比如，计算  $1101+0111$  时，如果是手算，那就会列竖式：

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

发现其实中间几位在做加法时，需要加三个数字，而不只是两个。考虑一个四比特的加法：


$$\begin{array}{r} A_3\ A_2\ A_1\ A_0 \\ +\ B_3\ B_2\ B_1\ B_0 \\ \hline (C_2)\ (C_1)\ (C_0) \\ C_3\ O_3\ O_2\ O_1\ O_0 \end{array}$$

除了最低一位，其他每一位都需要处理三项输入：两个数位和一个来自低位的进位。前一节中的加法器只能有两个输入，只能处理最低一位，对于其他位，我们需要增加一个输入，也就是来自更低位的进位信号。这样，才能实现加法的扩展。完成的运算是： $A + B + C_i = \overline{C_o}O$


$A$	$B$	$C_i$	$O$	$C_o$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$O = A \oplus B \oplus C_i$$
 
$$C_o = AB + BC_i + AC_i = AB + (A + B)C_i$$




按我的习惯，会像这样表示这个加法器：

 

这便是一位加法器的抽象。如何将其扩展为更多位的加法器？回到加法的竖式：

$$\begin{array}{r}
 A_3 \quad A_2 \quad A_1 \quad A_0 \\
 + \quad B_3 \quad B_2 \quad B_1 \quad B_0 \\
 \hline
 (C_2) \quad (C_1) \quad (C_0) \\
 C_3 \quad O_3 \quad O_2 \quad O_1 \quad O_0
 \end{array}$$

 对于每一位输出，将更低位的进位和这一位对应的两个输入相加，然后把进位传递给更高位即可。这是加法器的简单“串联”。注意到，由于在上图的表示中，进位在侧面，连线时就不会和其他的输入数位混淆。



举个例子，输入  $(A_3 A_2 A_1 A_0) = 1101$ ,  $(B_3 B_2 B_1 B_0) = 0111$ ，则输出  $(C O_3 O_2 O_1 O_0) = 10100$ ，也就是  $13+7=20$ 。

此时设计出的电路就是 **74HC283**（虽然它采用的是超前进位而不是串行进位，但这种技术细节不是非常重要）。它能做四比特的加法——许多计算类的电路都以四比特为单位，因为四比特刚好是一个十进制或十六数字的长度。


### 3. 减法器

计算减法，不必再使用新的元件。回顾在笔记（二）：数制与编码中所提到的“补码”：

$$A - B = A + B' + 1$$

所以，如果需要做减法运算，实际上需要做两步：1. 将减数取反；2. 整体 +1。其中 +1 一步甚至不需再做一次加法——注意到在加法器中，最低位仍然有一个低位进位  $C_i$ ，只是默认被置为了 0。如果将其置为 1，则能很方便地将最终的和加一。因此，在上图中的串行加法器上略作修改，

 添加一位输入  $M$ ，其为 0 时，电路作加法；值为 1 时，电路作减法。（小技巧：异或门可以用于作原变量-反变量选择器）




## 二、比较器

为了做运算，除了做加减法，还要能做比较——比较器能比较两个数的数值大小。两个数  $A$ ,  $B$  作比较，有三种情况： $A > B$ ,  $A = B$ ,  $A < B$ 。每种情况，都用一位输出表示。

$A$	$B$	$Y_{A>B}$	$Y_{A=B}$	$Y_{A<B}$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
 
$$\begin{cases} Y_{A>B} = AB' \\ Y_{A=B} = A \odot B \\ Y_{A<B} = A'B \end{cases}$$



拓展到更多位数，我们会发现有优先级的存在：如果高位之间已经能比出大小，就没有必要比较更低的位数了——只有在高位相同的情况下，才需要接着比下一位。以比较  $A_3A_2A_1A_0$  与

$B_3B_2B_1B_0$  为例，不妨直接写出它的逻辑式：

$$\begin{aligned}
 Y_{A>B} &= Y_{A_3>B_3} + Y_{A_3=B_3}Y_{A_2>B_2} + Y_{A_3=B_3}Y_{A_2=B_2}Y_{A_1>B_1} \\
 &\quad + Y_{A_3=B_3}Y_{A_2=B_2}Y_{A_1=B_1}Y_{A_0>B_0} \\
 &= A_3B'_3 + (A_3 \odot B_3)A_2B'_2 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)A_1B'_1 \\
 &\quad + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)A_0B'_0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y_{A=B} &= Y_{A_3=B_3}Y_{A_2=B_2}Y_{A_1=B_1}Y_{A_0=B_0} \\
 &= (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y_{A<B} &= Y_{A_3<B_3} + Y_{A_3=B_3}Y_{A_2<B_2} + Y_{A_3=B_3}Y_{A_2=B_2}Y_{A_1<B_1} \\
 &\quad + Y_{A_3=B_3}Y_{A_2=B_2}Y_{A_1=B_1}Y_{A_0<B_0} \\
 &= A'_3B_3 + (A_3 \odot B_3)A'_2B_2 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)A'_1B_1 \\
 &\quad + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)A'_0B_0
 \end{aligned}$$


（此公式虽然看着恐怖如斯，但仔细分析，原理非常简单）

同时，和加法器的设计准则一致，为了保证可扩展性，还要再加入一个考虑，就是更低位之间的关系。为此，再加入三个端口： $I_{A>B}$ ,  $I_{A=B}$ ,  $I_{A<B}$ 。

$$\begin{aligned}
 Y_{A>B} &= A_3B'_3 + (A_3 \odot B_3)A_2B'_2 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)A_1B'_1 \\
 &\quad + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)A_0B'_0 \\
 &\quad + I_{A>B}(A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)
 \end{aligned}$$

$$Y_{A=B} = I_{A=B}(A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)$$
 
$$\begin{aligned}
 Y_{A<B} &= A'_3B_3 + (A_3 \odot B_3)A'_2B_2 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)A'_1B_1 \\
 &\quad + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)A'_0B_0 \\
 &\quad + I_{A<B}(A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)
 \end{aligned}$$



事实上，此电路无论什么时候， $I_{A>B}$ ， $I_{A=B}$  和  $I_{A<B}$  三个输入必有一个为高电平，即使是最低一位， $I_{A=B}$  也应置为高电平，这样才能正常输出


这就是四位比较器 **74HC85** 的内部逻辑。

### 三、算术逻辑单元 (ALU)


算术逻辑单元 (Arithmetic Logic Unit) 是计算机中实现数值和逻辑的基础元件——它不是实现某一特定功能的元件，而是许多功能的集合。在前文中实现了所有需要的元件之后，我们可以尝试做出一个 1 比特 ALU。它能执行的指令包括：

ADD	X1, X2, X3	// 加法
SUB	X1, X2, X3	// 减法
AND	X1, X2, X3	// 按位与
ORR	X1, X2, X3	// 按位或

 每一个指令都要接受两个参数。我们先设计按位与和按位或：每个用一个逻辑门实现，然后再用一个 2 选 1 选择器决定是使用哪个输出。




 这个电路当操作符  $Op$  为 0 时，输出  $A \cdot B$ ；为 1 时，输出  $A + B$ 。接下来，可以增添加法功能：



把 2 选 1 选择器扩充为了 4 选 1，并且  $Op$  操作符也变成了两位。 $Op=00$ ，做 **AND A, B**； $Op=01$ ，做 **ORR A, B**； $Op=10$ ，做 **ADD A, B**。现在 ALU 也拥有了进位输入输出，可以将其串联，扩展为更多位的运算。

 我们继续增添减法功能。由于之前说过，减法不过是将  $B$  取反，并在最低位的进位输入 1；所以对于每一个 ALU，我们先将  $B$  取反即可。同时，既然这个电路可以将  $B$  取反，我们自然也想将  $A$  取反。这样，我们可以实现更复杂的运算，比如或非运算： $(A + B)' = A'B'$ 。



其中  $In_A$  和  $In_B$  表示了是否对  $A$  和  $B$  取反。至此，我们实现了与、或、加、减等几个 ALU 的基本功能。比如，要做减法，应输入  $Op = 10$ ,  $In_A = 0$ ,  $In_B = 1$ 。我们令 ALU 控制指令为  $(In_A, In_B, Op)$ ，则有效指令和对应运算的关系如下：

- 0000: **A & B**

- 0001:  $A \mid B$
- 0010:  $A + B$
- 0110:  $A - B$

当然，实际的 ALU 的功能不止于此。在未来，会真正设计一个完整的 ALU。

至此，我们介绍完了所有常见的组合逻辑电路，并在这其中反复展示了我们是如何一步步从需求到电路实现的，还演示了几次如何利用现有的集成电路实现更多功能。我们已经有了实现一个计算机所需要的最关键的部分之一——计算单元。从下一章开始，我们将会开始关注 CPU 中另一个灵魂所在——时钟和时序电路。