

数字电路学习笔记（九）：初识锁存器


JoshCena

所有的组合逻辑电路都只能实现计算功能——但计算机（以及大多数控制器）不能只会计算，还要能够存储数据。思考，如何用逻辑门实现存储数据的功能？

一、RS 锁存器


我们将能够存储一个状态的电路叫做锁存器。设想一个电路，初始输入为 0，输出为 0；然后输入为 1，输出变为 1（状态发生了变化）。对于迄今为止所有的电路，我们都能保证当输入回到 0 时，输出也会同时归 0；但这个电路不同，它保持在了 1，也就是状态没有发生变化，而是被存储了下来。此时，这种电路便可以叫做锁存器。

 为了让电路拥有自己的“状态”，必须要有某种“反馈”机制，将输出输入形成一个闭环。所以，锁存器的原型如下图：（它是如何设计出来的不重要；但接下来的所有元件都以它为基础）




它有两种状态，可以看到，两种状态都是稳定的，第一种输出 $Q = 1, Q' = 0$ ；第二种则是 $Q = 0, Q' = 1$ 。可以顺着线路，看看循环是如何构成的。我们把这两种状态分别用 Q 表示，即 $Q = 0$ 状态和 $Q = 1$ 状态。对于所有的锁存器，都有 Q 和 Q' 两个输出，且它们必定相反。

 但是，这种电路没有输入，一旦回路构成，它的输出就确定下来了。但我们在最开头所设想的锁存器是能根据输入改变自己的状态的。为了给输入留出空间，我们要把非门换成与非门或者或非门。（这也是一步拍脑袋的改进。锁存器的设计中，很少有能明确讲出所以然的操作，but it works, and that's all that matters.）




我们逐个分析，看它们的输出是如何变化的。

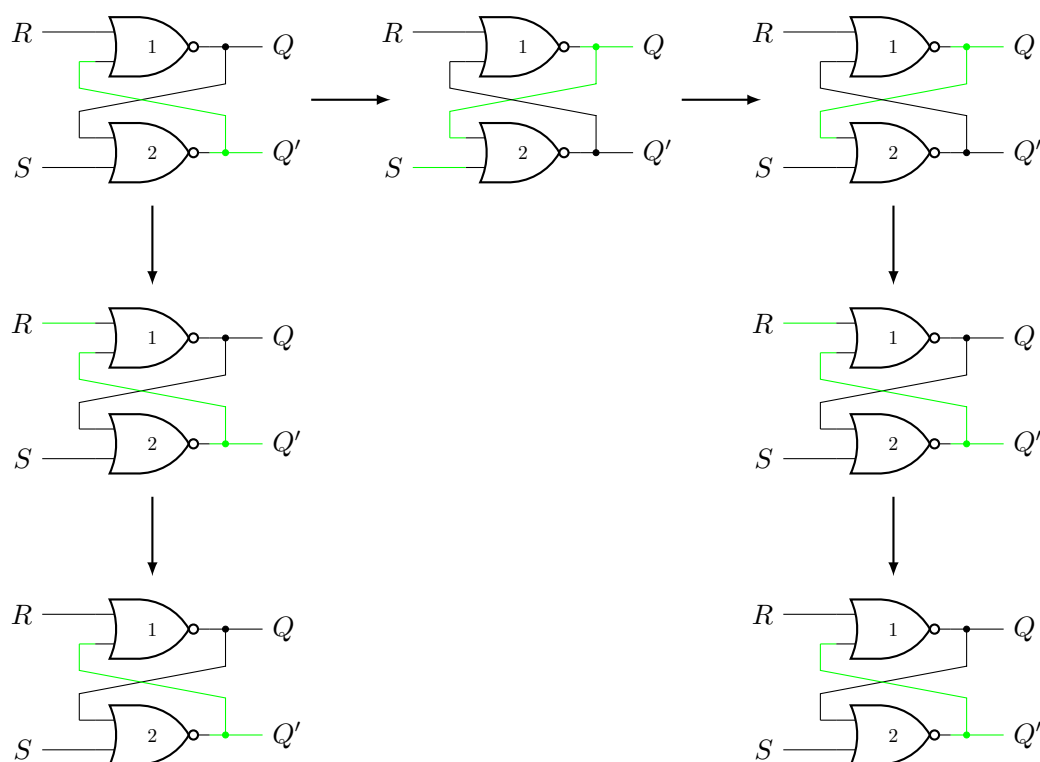1、或非门锁存器首先，初始状态是 $Q = R = 0$ ，此时电路处于双稳态—— $Q = 0$ 和 $Q = 1$ 都是稳定状态；接下来，分别令 $S = 1$ 和 $R = 1$ ：



可以看到， R 变化一次，则无论之前的状态是什么，最终的状态都是 $Q = 0$ ；相对的， S 变化一次，恢复 $S = R = 0$ 时，都会停在 $Q = 1$ 的状态上。所以，我们说 S 为置 1 端口 (Set)， R 为置 0 端口 (Reset)。

但是，如果让 $S = R = 1$ 会如何？

 


注意到， $Q = Q' = 0$ ——但在之前定义过， Q 和 Q' 必定相反。所以虽然它也是一个稳定状态，但是未定义的状态。因此，我们人为规定 $SR \neq 1$ ，即两者不能同时为 1。

最后，如何确定或非门锁存器的 S 和 R 两个端口？要先确定 Q ，然后输出 Q 的或非门的输入便是 R ，另一个则是 S 。

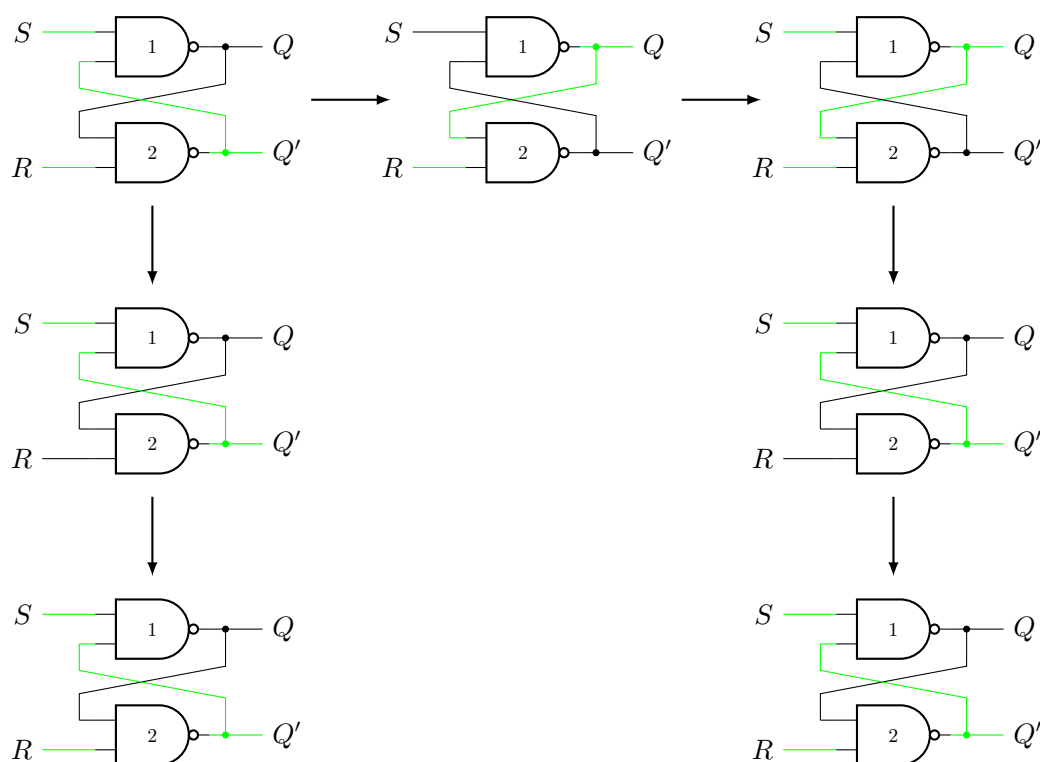2、与非门锁存器

首先，初始状态是 $S = R = 1$ ，此时电路处于双稳态—— $Q = 0$ 和 $Q = 1$ 都是稳定状态；接下来，分别令 $S = 0$ 和 $R = 0$ ：



此时， S 端口仍是置 1 端口， R 仍是置 0 端口；变化了的是，端口的“静息状态”从低电平变成了高电平，每次重置状态时，端口是短暂地变成低电平，而不是变成高电平。所以这个电路的输入是低电平有效。最后， $S = R = 0$ 时，同样会出现 $Q = Q' = 1$ 的情况，是不合法状态。所以，与非门锁存器的约束条件是 $S + R \neq 0$ 。


总结：对于两类锁存器，都有如下特点：

- 有两个输入，一个将状态置 1，一个将状态置 0，分别叫做 S 和 R ；
- 有两个输出，两个输出必定相反，并将其中一个输出定义为电路状态，叫做 Q 。

但是，与非门和或非门又有几个不同：

- 两者 S 和 R 的位置相反；
- 前者输入低电平有效，后者输入高电平有效。

 基于对一致性的追求，我们希望能使得两个锁存器有一样的封装形式。第一个无需担心，因为当它被封装后，端口的顺序就不需关心了；对于第二个不同，我们的解决方法非常简单：将 S 和 R 取反即可。由于它有 Set 和 Reset 两个端口，这种锁存器叫做 RS 锁存器。（在我的教材上，它叫做 SR 锁存器；但貌似 MC 社区中更倾向叫它 RS 锁存器。）下面是封装好的 RS 锁存器的样子：




二、锁存器的分析

由于我们已经实现了第一个锁存器——RS 锁存器，可以以它为例，介绍各种表示锁存器功能的方法。首先，我们知道锁存器的研究重点在于状态是如何随输入和现态变化的。为此，我们要区分“现态”和“次态”——前者是作为输入出现的，后者则作为输出。现态用 Q 表示，次态用 Q^* 表示。在每一个时刻，存储电路都经历了如下三步：获得输入和现态 \rightarrow 据此得出次态 \rightarrow 次态成为新的现态。先从最直观的状态转换图开始，并借此熟悉现态和次态之间的区别。

 1、状态转换图

从这张图中，我们要剥离出一些更有用的信息。首先，电路只有两种状态： $Q = 0$ 和 $Q = 1$ 。其次，当 S 从 0 变成 1 的“一瞬间”，状态从 0 状态变成了 1 状态；相对地，当 R 从 0 变成 1 的“一瞬间”，状态从 1 变成了 0。（这个“瞬间”的变化非常重要——一旦状态转变完成，即使 S 一直维持在 1，状态也只会保持为 1，和 S 何时变回 0 无关。）除了这两种情况，无论输入如何，状态都没有变化。因此，我们可以画出如图所示的状态转换图：



这张图表达了所有可能的输入组合和现态会导致的次态变化。比如，如果现态 $Q = 1$, $S = 0$, $R = 1$ ，那么次态就是 $Q^* = 0$ 。最简单的理解方式是将 Q 和 Q^* 看成两个毫无关系的数据；在某一给定时刻，两者的确没有关系，因为只有到下一时刻， Q^* 才会成为新的 Q 。

状态转换图是从计算理论的有限状态机中借来的表达方式。其实所有的时序电路都是有限状态机——在以后的章节中会详细探讨这一点。

2、真值表（特性表）和卡诺图

所有电路的表达方式都需要在“直观”和“高效”之间做出取舍。状态转换图非常直观，但它信息密度太低，不方便后续处理。在逻辑电路中，将文字需求做初步抽象的是真值表；对于存储电路，也可以用真值表。

在状态转换图上，只要确定了输入和现态，就可以确定唯一的次态。因此，不难列出一张真值表（无效输出被作为了无关项）：

S	R	Q	Q^*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	×
1	1	1	×

和真值表等价的另一种表示方法是曾经简短介绍过的卡诺图。此处我们也可以将真值表转化为卡诺图：

		SR			
		00	01	11	10
Q	0	0	0	×	1
	1	1	0	×	1


3、特性方程

最后一步抽象是将真值表或卡诺图表示为方程，就好像我们之前所做的那样，甚至方法也毫无改变。因此，我们可以得出 RS 锁存器的函数表达：

$$Q^* = S + R'Q$$

三、RS 锁存器的应用与局限

 RS 锁存器最重要的用处，是将瞬时的脉冲稳定为连续的高/低电平信号。比如一个按钮，按下时输出高电平，松开便只能输出低电平，如果将其接入带一个灯泡的电路中，那只有按下按钮时灯泡才亮。但运用了锁存器后，不管按下的时间多么短暂，只要按过一次，灯泡就会保持点亮的状态。实际运用中，会用它来做开关消抖——开关拨动的一瞬间，由于簧片颤动，会输出一些不规则的高低电平信号，此时锁存器便可以将其稳定成一个从低到高的变化。



我们说过，锁存器的意义在于存储数据；但是，普通 RS 锁存器很少用作存储电路，因为它有

如下局限：

- S 端口和 R 端口不能同时有效，但实际应用中不能保证这种情况不出现，此时可能会出错；
- 在计算机中，有许多内存单元协同组成一个寄存器，存储同一个数据。但每一位数据可能是先后到来的（比如加法器，计算出最高一位会花费比低位更多的时间），如果内存单元被写入的时间无法统一，就会造成混乱。RS 锁存器并没有提供控制写入的端口——只要输入变化，状态就会改变。

对于以上问题，将会在下一章中做出改进。

封面来源：Minecraft 101